Circuitos: corriente, tensión, serie y paralelo

Prof. Lamaita · octubre 2026

Definiciones y deducciones de corriente, diferencia de potencial y resistencias equivalentes.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Del generador al circuito

Un circuito contiene una fuente, conductores y elementos receptores o de control. Una fuente mantiene diferencias de potencial mediante conversiones de energía; no crea carga continuamente ni entrega la misma corriente a cualquier conexión.

En un modelo de corriente continua estable, la carga no se acumula indefinidamente en un nodo. Un circuito abierto interrumpe el camino conductor. Un cortocircuito ofrece una resistencia muy pequeña: la corriente real queda limitada por la fuente y las resistencias presentes, no por un valor infinito físicamente realizable.

Recorrido intuitivo: corriente y diferencia de potencial

Si una carga Δq atraviesa una sección en tiempo Δt:

$$I_{\text{media}} = \frac{\Delta q}{\Delta t}, \qquad 1\,\text{A} = 1\,\text{C/s}.$$

La diferencia de potencial es cambio de energía potencial eléctrica por unidad de carga:

$$\Delta V = \frac{\Delta U_e}{q}, \qquad 1\,\text{V} = 1\,\text{J/C}.$$

No confundas corriente con rapidez de las cargas ni voltaje con energía total. La corriente convencional se define en el sentido de movimiento de carga positiva; los electrones en un conductor metálico se desplazan en sentido opuesto.

Profundización: conservación de carga

Instantáneamente, $I = dq/dt$. Para un nodo:

$$\sum I_{\text{entrada}} - \sum I_{\text{salida}} = \frac{dQ_{\text{nodo}}}{dt}.$$

En régimen estacionario, el término derecho es cero. Esta es la base de la regla de nodos. La regla de sumas de tensión en una malla se aplica en el modelo de circuito concentrado, contabilizando adecuadamente fuentes e inducción; no se extrapola sin cuidado a campos magnéticos variables.

Resistencias en serie: deducción

En serie circula la misma corriente por cada resistencia. Para resistores óhmicos, $V_1 = IR_1$ y $V_2 = IR_2$. La tensión total es:

$$V = V_1 + V_2 = I(R_1 + R_2).$$

Definimos $V = IR_{\text{eq}}$:

$$\boxed{R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots}.$$

La regla no se obtiene sumando tensiones arbitrariamente: depende de la misma corriente y de que las caídas se describan con esos modelos de resistor.

Resistencias en paralelo: deducción

Los extremos de cada rama se conectan a los mismos nodos: tienen igual tensión V. La corriente total es la suma de las ramas:

$$I = I_1 + I_2 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right).$$

Al usar $I = V/R_{\text{eq}}$:

$$\boxed{\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots}.$$

Para exactamente dos resistencias, reordenar fracciones da $R_{\text{eq}} = R_1 R_2/(R_1 + R_2)$. Esa forma no se generaliza multiplicando y sumando tres o más sin otra deducción. Con resistencias positivas, la equivalente en paralelo es menor que la menor rama.

Ejemplo resuelto

Dos resistencias de $6\,\Omega$ y $3\,\Omega$ en paralelo tienen $1/R_{\text{eq}} = 1/6 + 1/3 = 1/2$, de modo que $R_{\text{eq}} = 2\,\Omega$. A $6\,\text{V}$, las corrientes son 1 y $2\,\text{A}$, y la total $3\,\text{A}$.

Actividad y ejercicios

Armá primero un esquema o simulación. Si se realiza un circuito físico en clase, usá la fuente de baja tensión y los componentes indicados para la experiencia; no se conecta esta práctica a la red domiciliaria. Medí corriente con el amperímetro en serie y tensión con el voltímetro en paralelo, respetando sus rangos y las indicaciones del equipo.

1. Pasan $12\,\text{C}$ en $4\,\text{s}$. Hallá corriente media.
2. Una carga de $2\,\text{C}$ aumenta su energía potencial $10\,\text{J}$. Hallá ΔV.
3. Hallá la equivalente de 4 y $8\,\Omega$ en serie y en paralelo.
4. Entran $0{,}30\,\text{A}$ a un nodo estacionario; una rama lleva $0{,}12\,\text{A}$. ¿Qué corriente lleva la otra?

▼ **Resultados**

1. $3\,\text{A}$.
2. $5\,\text{V}$.
3. Serie $12\,\Omega$; paralelo $8/3 \approx 2{,}67\,\Omega$.
4. $0{,}18\,\text{A}$ salientes.